



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรเพิ่มไฟ 3.3-5 โวลท์ เป็น 12-13.8 โวลท์
DC BOOST CONVERTER 3.3-5V. to 12-13.8V.

CODE 821

LEVEL 1

วงจรเพิ่มแรงดันชุดนี้ เป็นวงจรจ่ายไฟที่สามารถเพิ่มขนาดของแรงดันให้เพิ่มมากขึ้น วงรนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มขนาดแรงดันให้กับแบตเตอรี่ เพื่อให้ได้แรงดันที่ต้องการ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3.3-5 โวลท์ 750 มิลลิแอมป์ ขึ้นไป
- สามารถจ่ายแรงดันได้ 12-13.8 โวลท์ ตามขนาดของแหล่งจ่ายไฟ
- ใช้แหล่งจ่ายไฟ ขนาด 5 โวลท์ดีซี กระแส 300 มิลลิแอมป์ สามารถจ่ายแรงดันได้ 12 โวลท์ดีซี จ่ายกระแสสูงสุด 100 มิลลิแอมป์
- ใช้แหล่งจ่ายไฟ ขนาด 3.3 โวลท์ดีซี กระแส 660 มิลลิแอมป์ สามารถจ่ายแรงดันได้ 12 โวลท์ดีซี จ่ายกระแสสูงสุด 50 มิลลิแอมป์
- ทางด้านเอาท์พุท สามารถจ่ายกระแสสูงสุด 100 มิลลิแอมป์
- ความถี่สวิตช์ชั่ว ประมาณ 43 กิโลเฮتز
- สามารถปรับแรงดันทางด้านเอาท์พุทได้
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของวงจร
- ขนาดแพนล์วงจรพิมพ์ : 1.83 x 1.22 นิ้ว

การทำงานของวงจร

วงจรจะแสดงในรูปที่ 1 การทำงานจะเริ่มจากเมื่อทำการจ่ายไฟเข้าวงจร IC1 ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มไฟที่ทำการเพิ่มระดับของแรงดัน แรงดันที่ถูกเพิ่มแล้ว จะถูกจ่ายออกทางขา 1 ของ IC1 ผ่าน D1 และ ส่งออกไปทางจุด OUT โดยความสามารถปรับแรงดันที่จะจ่ายออกมาได้โดยการปรับที่ VR1

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ใน การประกอบวงจร ควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วยตัวต้านทานและไอลีกทรานзิสเตอร์ สำหรับอุปกรณ์ที่มีความสูง เช่น ไดโอด ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กทรอนิกส์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจรก่อน การใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้เข้าที่เพื่เฝี่ยววงจรพิมพ์กันตัว อุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะหากนำไปใส่กันไม่ถูก อาจจะทำให้อุปกรณ์หัวร้อน เสียหายได้ วิธีการคุ้มครองและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และ ในการบัดกรีให้เข้าที่และขันนําได้แน่น 40 วัตต์ และใช้ตะเกียบบัดกรีที่มีอัตราสารของดีบุกและถักหัวรูร่างหัวร่อง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะข่าวด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเราเอง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้ที่คุ้มตัวหัวร่องแล้วดับชั้บตัว ก็เพื่อบังกับความเสี่ยงที่อาจเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

สำหรับในการประกอบค่อยล์ให้ทำการขุดบริเวณปลายลวดทองแดงก่อน จนเห็นลวดทองแดงภายใน และจึงจะนำไปบัดกรีได้

การทดสอบ

ทำการต่ออุปกรณ์ต่างๆ ตามรูปที่ 2 และจ่ายไฟขนาด 5 โวลท์ เข้าวงจร LED จะติด จากนั้นใช้มิตรัตไฟที่จุด OUT ทดลองปรับ VR10K จะดูดแรงดันได้ประมาณ 12-13.8 โวลท์ ตามการปรับของเรามา แสดงว่า วงจรพร้อมใช้งานแล้ว

ในการซื้อไฟเข้าวงจร ประมาณ 3.3 โวลท์ แรงดันที่จุด OUT จะจ่ายแรงดันได้สูงสุดประมาณ 12 โวลท์ และจ่ายกระแสได้ประมาณ 50 มิลลิแอมป์

การนำไปใช้งาน

- จุด IN ใช้สำหรับต่อแหล่งจ่ายไฟขนาด 3.3-5 โวลท์ดีซี
- จุด OUT เป็นจุดจ่ายไฟออกให้กับวงจรอื่น โดยแรงดันที่จุดนี้ จะเปลี่ยนแปลงตามการจ่ายไฟเข้าวงจรที่จุด IN และการปรับที่ VR10K

วงจรเพิ่มไฟ 3.3-5 โวลท์ เป็น 12-13.8 โวลท์

DC BOOST CONVERTER 3.3-5V. to 12-13.8V.

CODE 821


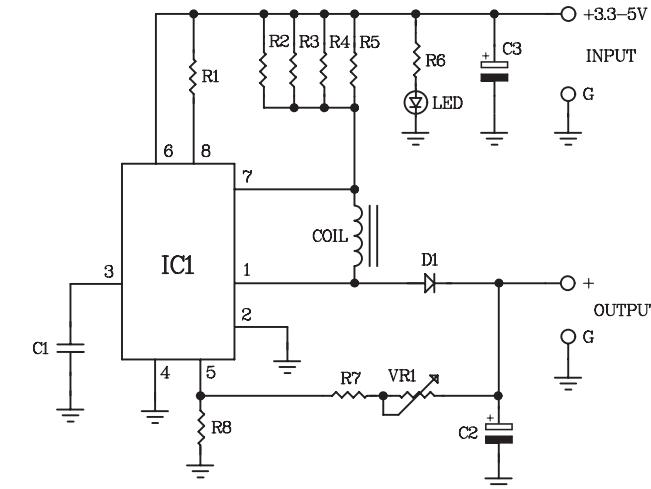



Figure 1. DC Boost Converter 3.3-5V to 12-13.8V Circuit

Figure 2. Circuit Assembling

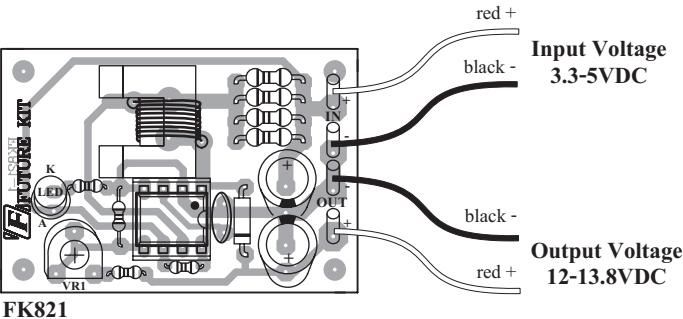

NO.1

Figure 3. Installing the Components

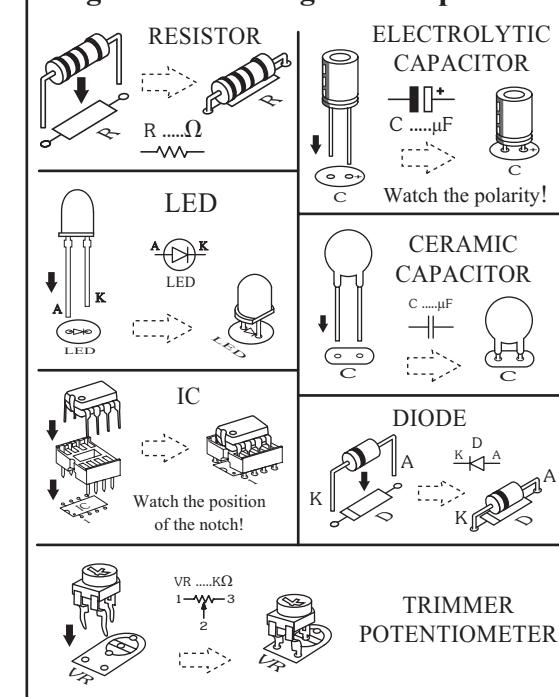

NOTE:

FUTURE BOX FB29
is suitable for this kit.